

الإسم و اللقب:	مادة العلوم الفيزيائية	المدرسة الإعدادية بزرمدين
الأقسام 7 أساسى و 2 و 3	الحصة 60 دقيقة	فرض تأليفى عدد 3

### تمرين عدد 1 ( 8 نقاط)

#### الجزء الأول ( 5 نقاط)

أكمل الفراغات بالجمل التالية مستعيناً بالكلمات التالية :

مفتوحة – حثلاً مغناطيسياً – أقطاب المولد – مغلقة – الإلكترونيات – تأثير مغناطيسي – الكاتود – القطب السالب – الأنود – القطب الموجب .

.....(1) ينير المصباح إذا لامست أجزاءه المعدنية كل على حدة .....

.....(2) عندما يمنع قاطع التيار الكهربائي في دارة كهربائية نقول إنَّ هذه الدارة ..... و عندما لا يمنع التيار الكهربائي من المرور ..... عبر الدارة نقول إنَّ هذه الدارة .....


.....(3) مرور التيار الكهربائي عبر سلك من نحاس يحدث حول هذا الناقل ..... يسبب إنحراف الإبرة الممغنطة بقربه. إنَّ للتيار الكهربائي .....

.....(4) عندما يمرُّ التيار الكهربائي في محلول مائي ناقل يحدث تفاعلات كيميائية تظهر نتائجها في مستوى ..... و هم : ..... الذي يرتبط بالقطب الموجب لمولد التيار الكهربائي و ..... الذي يرتبط بالقطب السالب للمولد.

.....(5) إنَّ للتيار الكهربائي المستمرِّ إيجادها فهو يخرج من ..... للمولد ليمرُّ في الدارة الكهربائية و يعود إلى .....

### الجزء الثاني ( 3 نقاط)

نعتبر التركيبة التالية:

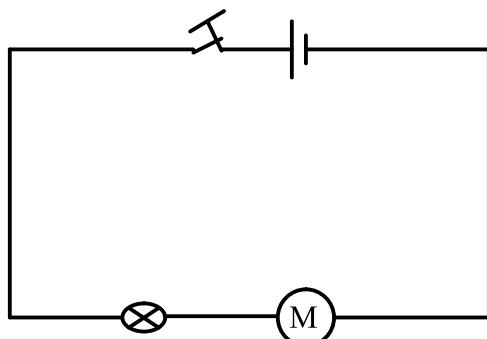

1) حدد العناصر المكونة لهذه الدارة ثم سم كل واحد منها.

.....

.....

.....

2) أذكر نوعية تركيب عناصر الدارة .

.....

### تمرين عدد 2 ( 8 نقاط)

#### الجزء الأول ( 4 نقاط)

أعد صياغة الجمل التالية مع تصحيح الخطأ :

1) عندما نعكس قطبي مولد في دارة مغلقة بها مصباح و محرك ، ينطفئ المصباح و يتوقف

المحرك عن الدوران.

.....

.....


2) إيجاد التيار الكهربائي في دارة بها مولد و متقبلات له علاقة بنوعية المتقبلات.

(3) يوصل الأمبير متر بالتواري مع المتقبل في دارة كهربائية مغلقة لقياس شدة التيار الكهربائي.

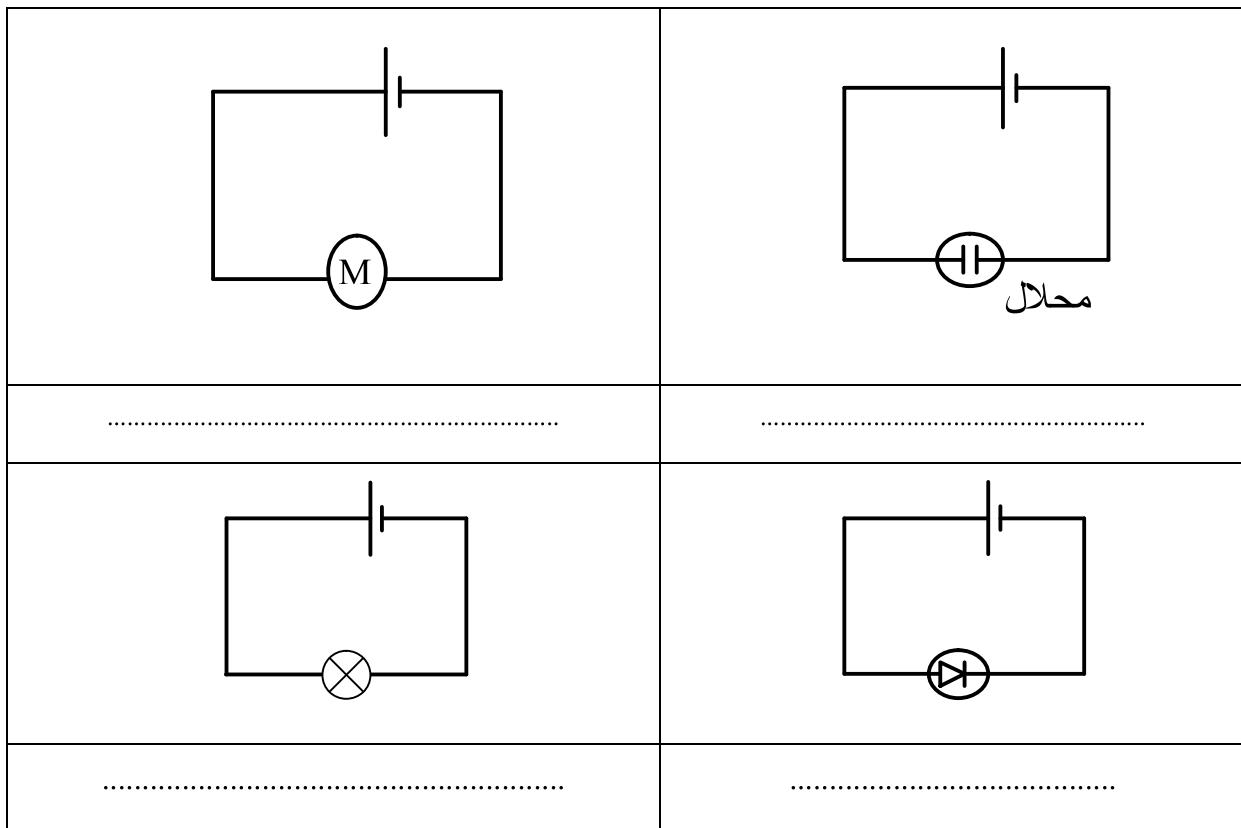
٤) تغيير شدة التيار الكهربائي عند تغيير موضع الأمبيرمتر في دارة سلسلية .

الجزء الثاني (4 نقاط)

ما هي تأثيرات التيار الكهربائي التي تظهر في الدارات التالية :



### تمرين عدد 3 ( 4 نقاط )

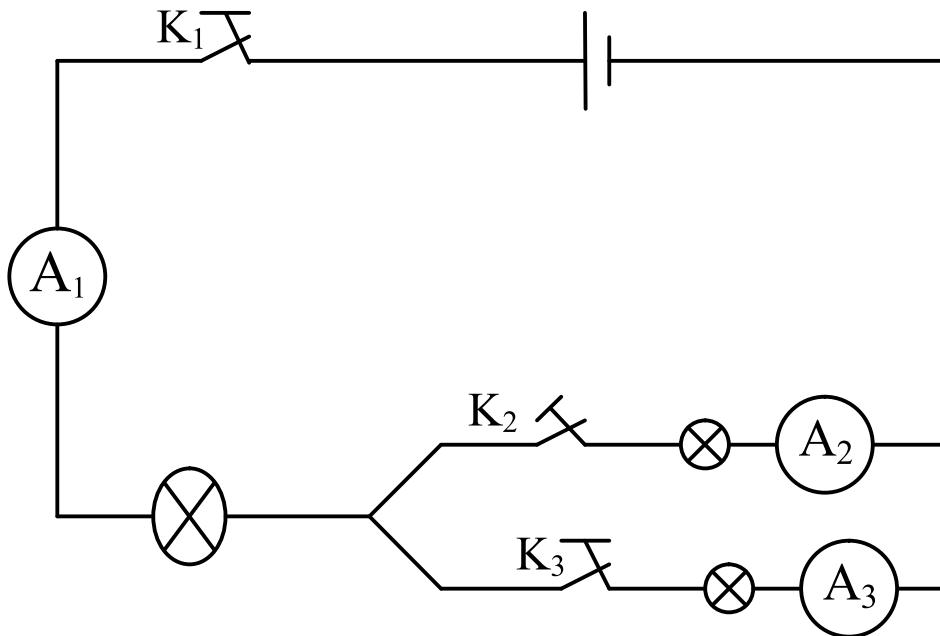

1) القاطعة  $K_1$  مفتوحة .  $K_2$  مغلقة و  $K_3$  مغلقة .  
ماهية شدة التيار الكهربائي المسجلة بكل من الأمبير متر  $A_2$  و  $A_3$  .

.....  
2) القاطعة  $K_1$  مغلقة .  $K_2$  مفتوحة و  $K_3$  مفتوحة .  
ماهية شدة التيار الكهربائي المسجلة بكل من الأمبير متر  $A_1$  و  $A_3$  .

.....  
.....  
3) القاطعة  $K_1$  مغلقة .  $K_2$  مغلقة و  $K_3$  مفتوحة .  
شدة التيار الكهربائي المسجلة بالأمبير متر  $A_1 = 0,6\text{ A}$  .  
ماهية شدة التيار الكهربائي المسجلة بكل من الأمبير متر  $A_2$  و  $A_3$  .

.....  
.....  
4) القاطعة  $K_1$  مغلقة .  $K_2$  مفتوحة و  $K_3$  مغلقة .  
شدة التيار الكهربائي المسجلة بالأمبير متر  $A_3 = 0,6\text{ A}$  .  
ماهية شدة التيار الكهربائي المسجلة بكل من الأمبير متر  $A_1$  و  $A_2$  .

عمل موّقق