

الاسم :
اللقب :

اختبار كتابي ع2دد
المادة: التربية التكنولوجية
الأستاذ: جمال رحاللي

المدرسة الإعدادية
ببرنوصة

20

الرقم :
الفصل 7 أساسى ...

الضارب : **1**

التوقيت : **30 دق**

التاريخ:/...../.....

1 اكمل بما يناسب:


/02

ما هي قيمة الجهد بين اقطاب المصباح في
U=
هذا الدارة :
ماذا ينقص هذه الدارة ?



2 ارسم هذه الدارة رسم بياني مقنن مع ادراج عنصر حماية وجهاز الامبيرمتر:

/07

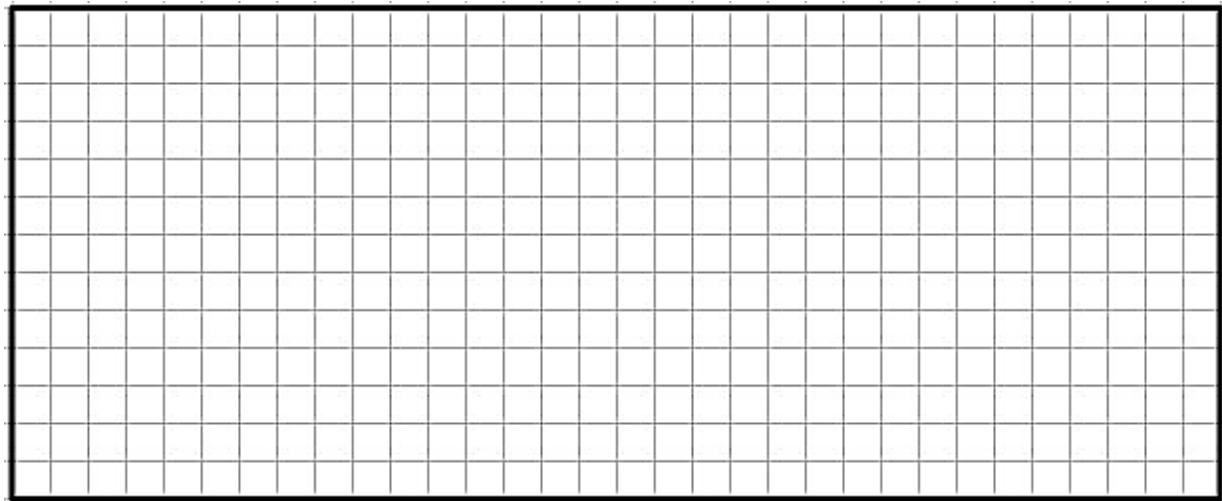


3 حدد قيمة شدة التيار الكهربائي الذي يشير له جهاز الامبيرمتر الابري في الدارة السابقة و ذلك باتباع المراحل التالية:

/05

E= السلم: -
C= العيار: -
L= القراءة: -
قيمة شدة التيار الكهربائي: -


I=
.....
.....
.....

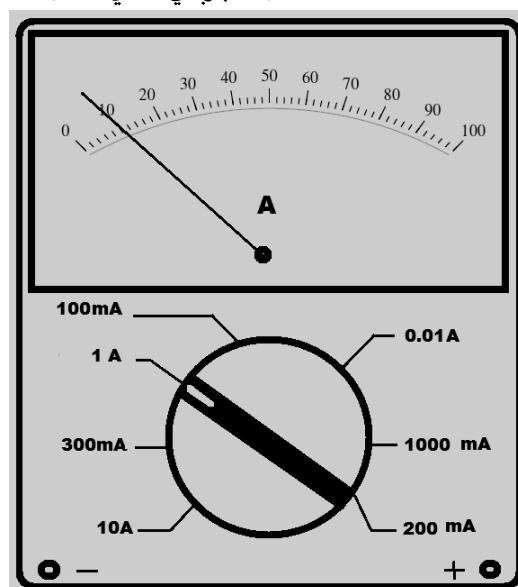

4 حدد قيمة مقاومة المقاوم المستعمل في هذه الدارة بالإعتماد على جدول رموز الألوان:

/ 02

الحزام الرابع (نسبة التفاوت)	الحزام الثالث (عامل الضرب)	الحزام الثاني	الحزام الأول	اللون
	1	0	0	اسود
$\pm 1\%$	10	1	1	بني
$\pm 2\%$	100	2	2	احمر
	1000	3	3	برتقالي
	10000	4	4	أصفر
	100000	5	5	أخضر
	1000000	6	6	أزرق
	10000000	7	7	بنفسجي
		8	8	رمادي
		9	9	أبيض
$\pm 5\%$	0.1			ذهببي
$\pm 10\%$	0.01			فضي
				بلا لون

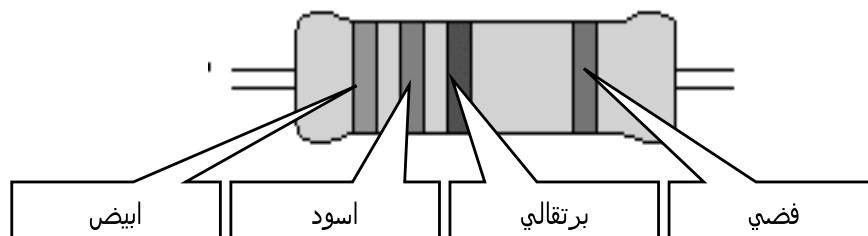

$$R = \dots$$

$$R = \dots$$

5 اذا اعتبرنا ان قيمة مقاومة هذا المقاوم بالتحديد هي: $R = 89999 \Omega$

/ 04

حولها الى الوحدات التالية:

$$- 89999 \Omega = \dots \text{ K}\Omega$$

$$- 89999 \Omega = \dots \text{ M}\Omega$$

$$- 89999 \Omega = \dots \text{ m}\Omega$$

$$- 89999 \Omega = \dots \mu\Omega$$