

الاسم: .....	إختبار كتابي ع02-د المادة: التربية التكنولوجية	المدرسة الإعدادية ابن شرف السنة الدراسية: 2012/2011
القسم: 7 أساسي ..... الرقم: .....	التوقيت: 30 دق	الضارب: 1
		الأستاذ: خالد السقني

### السؤال الأول: (10 درجة)

(أ) أكمل تعميم الجدول التالي وأستعمل الأدوات الهندسية لرسم الرموز المقننة :

رمز المكون	إسم المكون	صورة المكون
	.....	
	.....	
	.....	

### السؤال الثاني: (10 درجات)

أكمل الناقص ( القراءة – السلم- البطارية ) وأحسب قيمة الجهد U :

