

الإسم:.....	اللقب :.....	الرقم :.....	فرض تأليفي ع ٢١ مادة التربية التكنولوجية	المدرسة الإعدادية أبو القاسم الشابي بئر الحفي الأستاذ: محمد الهادي العكريمي
المستوى 7 أساسى	الضارب : 2	التوقيت: 60 دق		2010 / 2009

/20



لأحمد لعبة كهربائية تمثل في سيارة صغيرة، ذات مرأة وأنشاء اللعب تعطلت عن السير فقام بفككها محاولة منه لمعرفة السبب. اكتشف أنها تحتوي على العديد من المكونات.

السند:

التعليمية 1:


اتم تعمير الجدول التالي بما يناسب.

3	وظيفة المكون في الدارة الكهربائية	اسم المكون	المكون
	S
	D
	M
	G

التعليمية 2:

اربط بين هذه المكونات للحصول على دارة كهربائية.


2

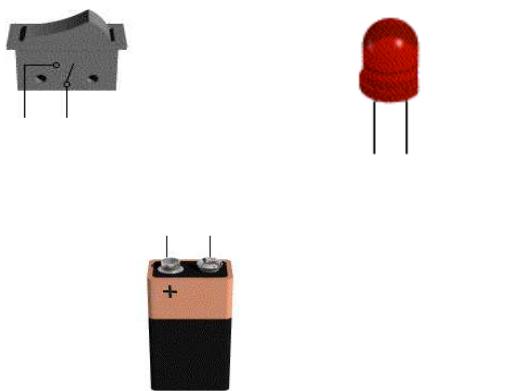

التعليمية 3:

انجز الرسم البياني المقنقن لهذه الدارة.

5

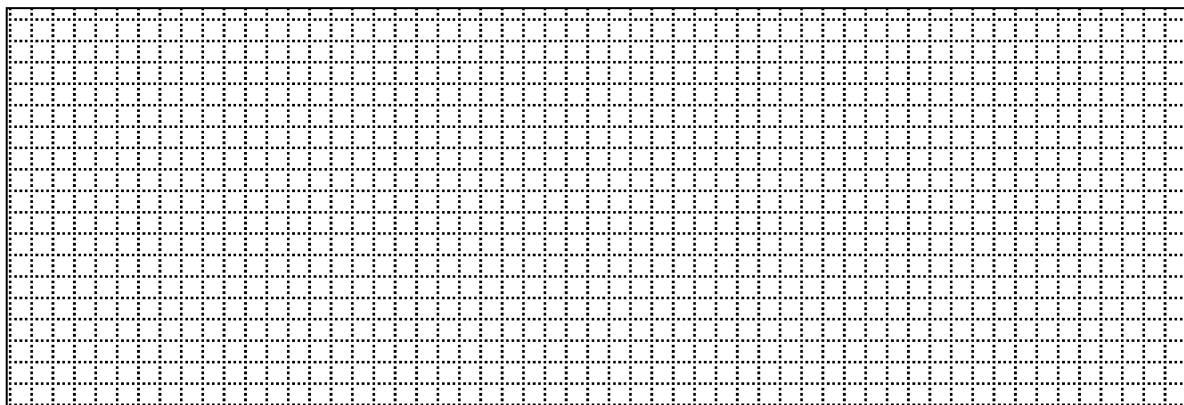


التعليمية 4:

أراد أحمد القيام بعملية قيس فاستعمل العنصر (A) كما هو مبين بالرسم التالي:

1

2

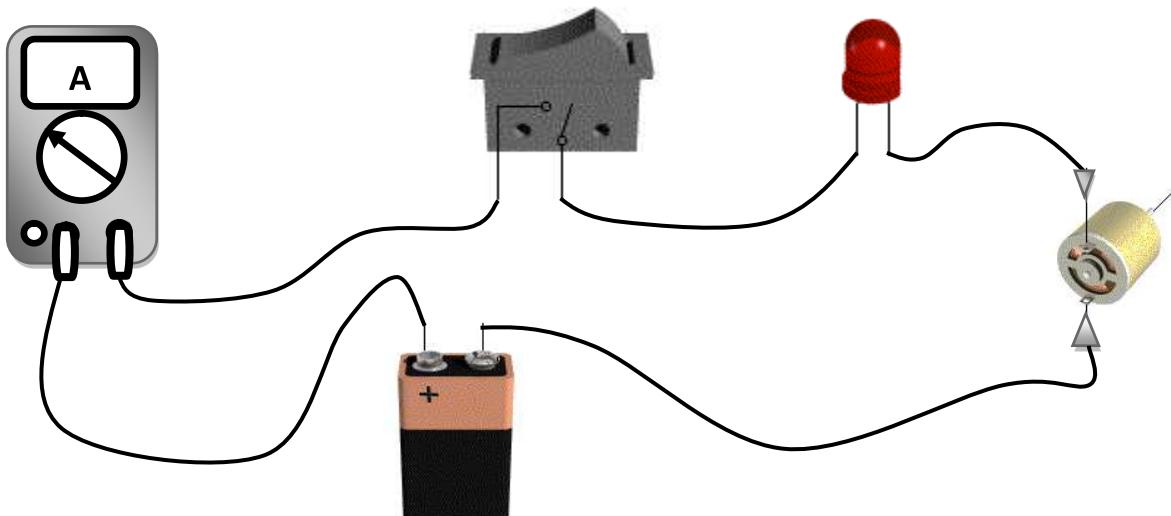

أ - أسمى العنصر الذي استعمله أحمد في عملية القياس.

.....

ب - لماذا أراد أحمد أن يقيس؟

.....

التعليمية 5:

أتأمل الدارة السابقة ثم أجيبي داخل التربيعية على السؤال التالي بـ : نعم أو لا

1

.....


هل تتوفر الحماية الكافية في هذه الدارة ؟

2

..... أعلل جوابي

التعليمية 6:

أساعد أحمد على اكتشاف وظيفة المحرك بإتمام الجدول التالي:

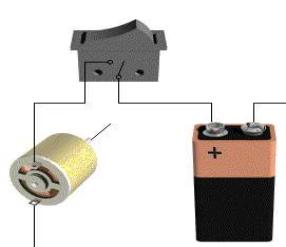	الطاقة التي يخرجها المحرك	الطاقة التي يتلقاها المحرك	الدارة
2	


التعليمية 7:

قام أحمد بعملية قيس ثانية أراد من خلالها معرفة قيمة
الجهد بين طرفي المحرك، فتحصل على المعطيات التالية:

- القراءة : $L = 80$
- العيار $C = 10 \text{ v}$
- السلم : $E = 100$

أبحث عن قيمة هذا الجهد بدلا عنه.

2

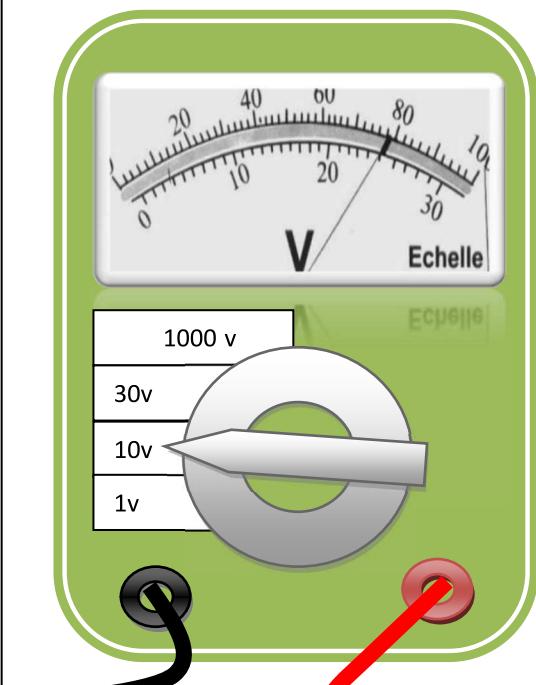

النَّتِيجَة	القَاعِدَة
$U =$	$U =$

الإسم: اللقب : الرقم :	فرض تأليفي عـ ٢٠١ مادة التربية التكنولوجية (الإصلاح)	المدرسة الإعدادية أبو القاسم الشابي بئر الحفي الأستاذ: محمد الهادي العكريمي
المستوى 7 أساسى	الضارب : 2 التوقيت: 60 دق	2010 / 2009

/20



لأحمد لعبة كهربائية تمثل في سيارة صغيرة، ذات مرأة وأثناء اللعب تعطلت عن السير فقام بفككها محاولة منه لمعرفة السبب. اكتشف أنها تحتوي على العديد من المكونات.

السند:

التعليمية 1:

اتم تعمير الجدول التالي بما يناسب.


المحض	اسم المكون	وظيفة المكون في الدارة الكهربائية
S	قاطع	التحكم في الدارة الكهربائية بالفتح و الغلق
D	صمام مشع	تحويل الطاقة الكهربائية إلى إشارة صوتية
M	محرك	تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية
G	بطارية	تغذية الدارة بالطاقة الكهربائية

3

التعليمية 2:

اربط بين هذه المكونات للحصول على دارة كهربائية.


2

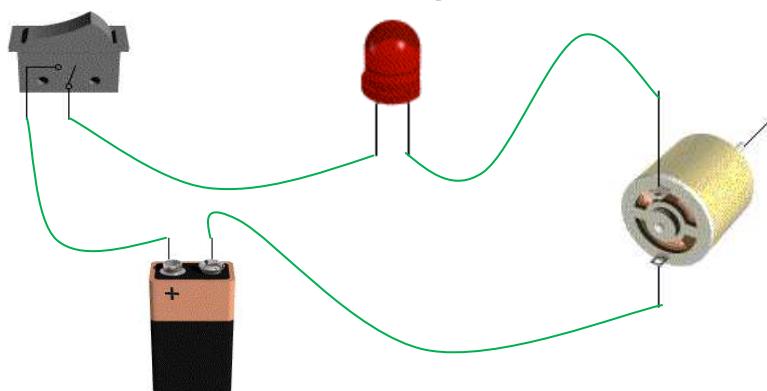

التعليمية 3:

انجز الرسم البياني المقنن لهذه الدارة.

5

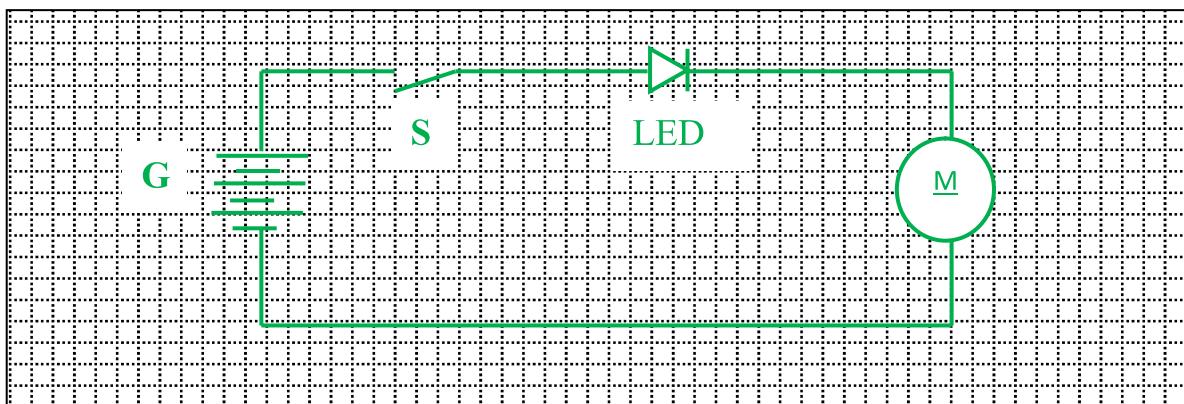


التعليمية 4:

أراد أحمد القيام بعملية قيس فاستعمل العنصر (A) كما هو مبين بالرسم التالي:

1

2

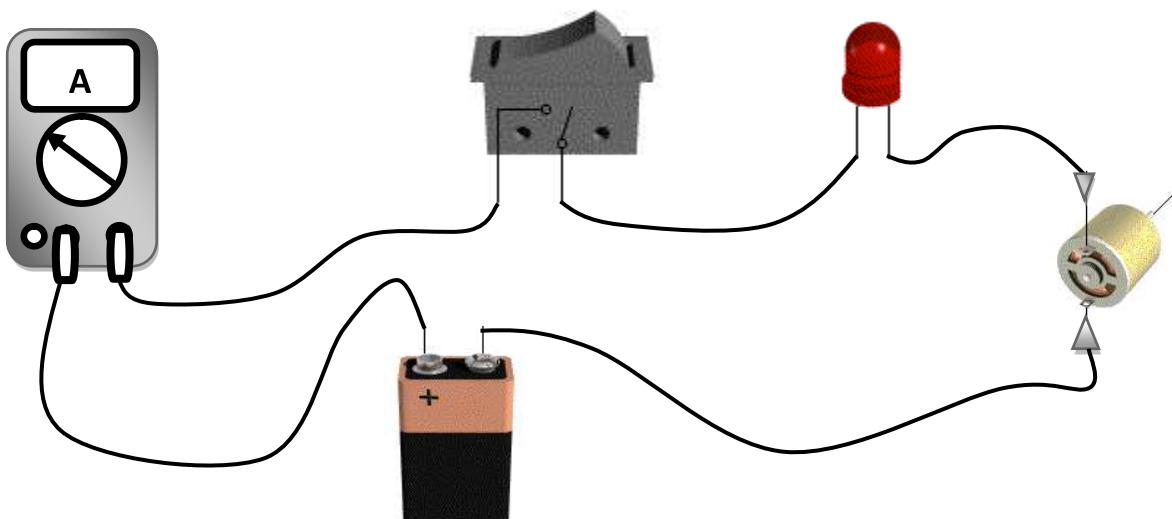

أ - أسمى العنصر الذي استعمله أحمد في عملية القياس.

.....
العنصر الذي استعمله أحمد في عملية القياس هو : جهاز الأمبرومتر.....

ب - ماذا أراد أحمد أن يقيس؟

.....
مد أن يقيس شدة التيار الكهربائي.....

التعليمية 5:

أتأمل الدارة السابقة ثم أجيّب داخل التربيعية على السؤال التالي بـ : نعم أو لا

لا

هل تتوفر الحماية الكافية في هذه الدارة ؟


1

2

أعلل جوابي:**عدم وجود عنصر حماية يتمثل في صهيره**

التعليمية 6:


أساعد أحمد على اكتشاف وظيفة المحرك بإتمام الجدول التالي:

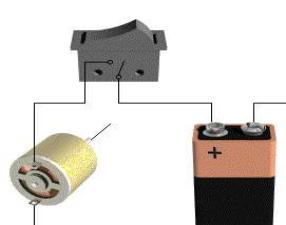	الطاقة التي يخرجها المحرك	الطاقة التي يتلقاها المحرك	الدارة
2 الطاقة الميكانيكية الطاقة الكهربائية ..	

التعليمية 7:

قام أحمد بعملية قيس ثانية أراد من خلالها معرفة قيمة الجهد بين طرفي المحرك، فتحصل على المعطيات التالية:

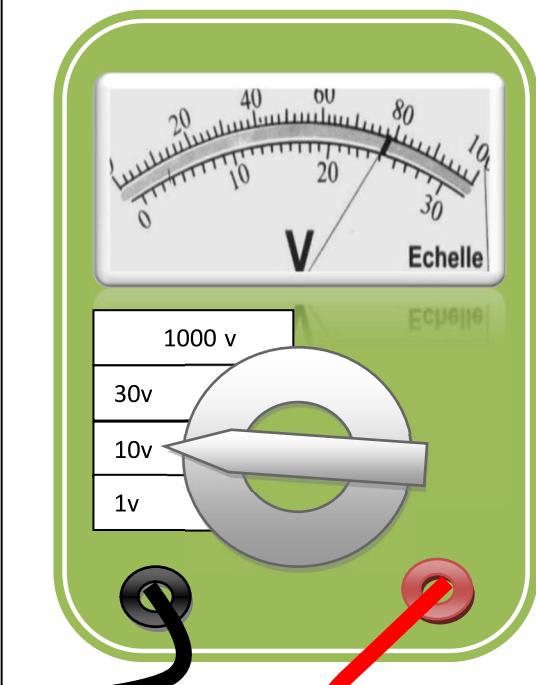- القراءة : **L = 80**
- العيار **C = 10 v**
- السلم : **E = 100**



أبحث عن قيمة هذا الجهد بدلا عنه.

2

النَّتِيجَة	القَاعِدَة
$U = \frac{10 \times 80}{100} = 8v$	$U = \frac{C \times L}{E}$