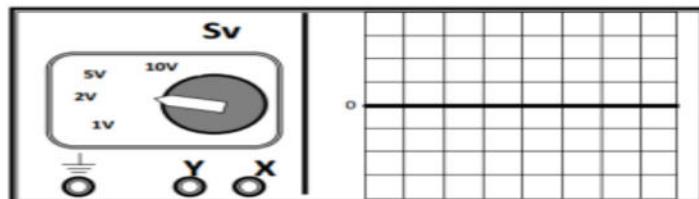


الإسم و اللقب: ..... الرقة: .....

...../20

### تمرين عدد 01: ( 6 نقاط)



ن2

(1) وضعنا المشواف بين قطبي المولد و عدنا أزرار ضبطه على البيانات المرسومة بجانب شاشته

أرسم الخط الأفقي الذي نحصل عليه في شاشة المشواف علمًا وأن قيمة التوتر تساوي 6V


(2) قمنا بإنجاز الدارة الكهربائية التالية وأغلقنا القاطعة ثم أوصلنا قطبي المشواف حسب التجربتين المرسومتين في الجدول التالي :

ن4

		أكمل هذا الجدول معتمداً على الملاحظات المدونة
انتقل الخط الضوئي الأفقي من وسط الشاشة إلى الأعلى	باقي الخط الضوئي الأفقي وسط الشاشة	
الحالة الكهربائية .....	الحالة الكهربائية .....	الحالة الكهربائية لل نقطتان الموجودتان بين قطبي المشواف مختلفة أو متماثلة .
.....	.....	هل يوجد توتر كهربائي ؟
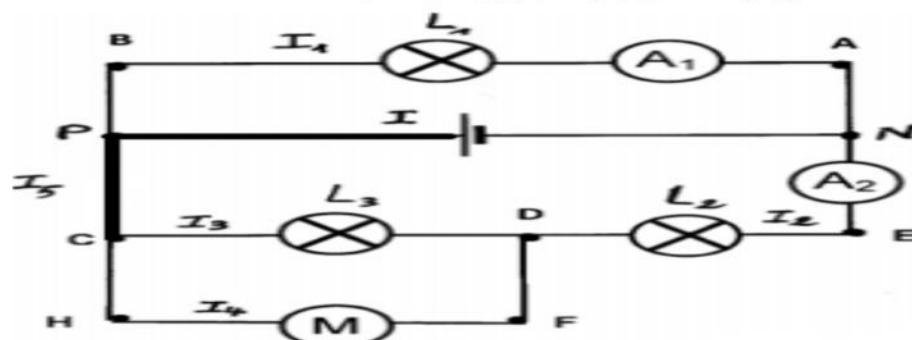
### تمرين عدد 02: (14 نقطة)

في حصة الأشغال التطبيقية ، قامت لجين و يوسف بتركيب الدارة التالية :



0,25  
0,25  
0,25  
ن2

ن2  
ن1

1,25  
ن1  
ن1

0,25  
0,75  
ن1  
ن2

- قيمة شدة التيار الكهربائي الصادر من المولد تساوي  $I=4A$

-  $L_1$  و  $L_2$  متماثلان

(1) ما هو نوع تركيب الدارة :

(2) ارسم اتجاه التيار الكهربائي في كل فرع من فروع الدارة

(3) حدد العقد الموجودة في الدارة :

(4) اسرد قانون العقد

(5) أوجد علاقة بين  $I_1$  و  $I_5$

(6) أوجد علاقة بين  $I_4$  و  $I_3$  و  $I_5$


(7) استنتج علاقة بين  $I_1$  و  $I_3$  و  $I_4$

(8) بين أن  $I=4*I_3$  علما وأن  $I_4$  ضعف  $I_3$

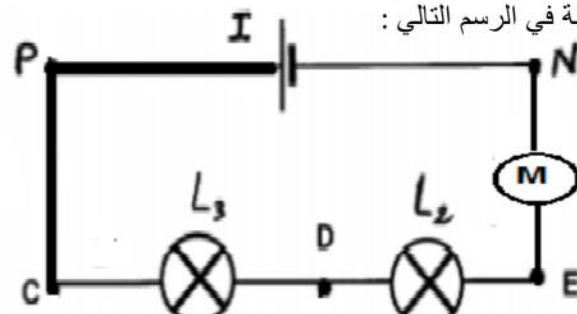(9) احسب  $I_3$  و  $I_4$  و  $I_1$

- II

بعد مدة زمنية ، لاحظت لجين أن المصباح انطفأ وعوضت المحرك مكان الامبير متى فتحصلت على الدارة الكهربائية الجديدة المبينة في الرسم التالي :



(1) بين سبب انطفاء المصباح و توقف المحرك

مثل التوترات الكهربائية التالية :  $U_{PN}$  ;  $U_{CD}$  ;  $U_{DE}$  ;  $U_{NE}$

(2) اسرد قانون الحلقات في هذه الدارة الكهربائية

(3) بالاعتماد على هذا القانون ، أوجد التوتر الكهربائي الذي يظهر بين قطبي المصباح  $L_2$

علما وأن :  $U_{PN}=12V$  ;  $U_{CD}=4V$  ;  $U_{NE}=2V$

