

<p>السنة الدراسية : 2011-2012</p> <p>المدرسة الإعدادية التقنية</p> <p>بمساكن</p>	<p>فرع منزلي ١</p> <p>في العلوم الفيزيائية</p>	<p>الأستاذ محمد الوريمي</p> <p>ثامنة أساسى تقني</p> <p>التوقيت : ساعة</p>
----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

الاسم : ..... القسم : ..... اللقب : .....

### تمرين ع1دد : (4 نقاط)

ندلك قضيب من الإيبونيت بقطعة من الفرو.

(1) ما هي نوع الشحنة التي يحملها قضيب الإيبونيت؟

.....  
.....

(2) ما هي نوع الشحنة التي يحملها الفرو؟

.....  
.....

ماذا وقع عند ذلك؟

.....  
.....

(3) بواسطة قضيب الإيبونيت المكهرب نلمس كويرة التواس الكهربائي. بعد ذلك نفرق  
الاثنين ماذا يقع؟

.....  
.....

(4) ما هي نوع الشحنة التي ستحملها الكويرة بعد التماس مع قضيب الإيبونيت؟


.....  
.....

(5) بأي تكهرب يعني ذلك؟

.....  
.....

### تمرين ع2دد : (12 نقطة)

الجزء الأول ( 4 نقاط )

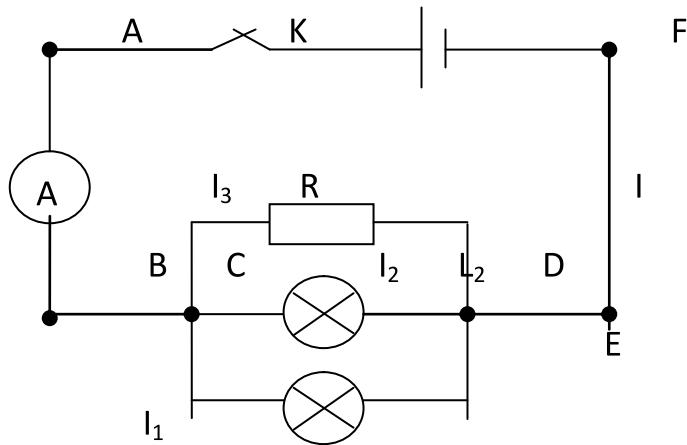

1) ما هو نوع التركيب في هذه الدارة؟ ( بالسلسل أم بالتواري )

.....

2) أرسم إتجاه التيار الكهربائي  $I_1$  و  $I_2$  و  $I_3$  و  $I$

3) ما هي النقاط التي تمثل عقدا في هذه الدارة؟

.....

4) علما وأن المصباحان  $L_1$  و  $L_2$  متماثلان أكتب العلاقة بين  $I_1$  و  $I_2$

.....

5) أسرد قانون العقد

.....

6) بتطبيق قانون العقد في عقدة هذه الدارة أكتب العلاقة بين  $I_1$  و  $I_2$  و  $I_3$  و  $I$

.....



7) قسمنا بالأمبير متر شدة التيار  $I=4A$  و شدة التيار الذي يسري في المقاومة  $I_3=1A$  ،

أستنتج قيمة شدة التيار  $I_1$  و  $I_2$

## الجزء الثاني : ( 8 نقاط )

1 / قمنا بإنجاز الكرة الكهربائية التالية وأغلقنا القاطعة ثم أوصلنا قطبي المشواف حسب التجربتين المرسومتين في الجدول التالي.

(1) أكمل هذا الجدول معتمدا على الملاحظات المدونة فيه.

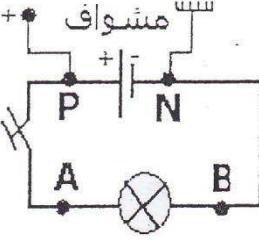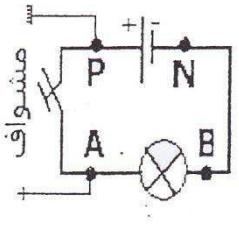
		
إنقل الخط الضوئي الأفقي من وسط الشاشة إلى الأعلى	بقي الخط الضوئي الأفقي وسط الشاشة	
الحالة الكهربائية ..... .....	الحالة الكهربائية ..... .....	الحالة الكهربائية للنقطتان الموجودة بين قطبي المشواف مختلفة أم متماثلة.
.....	.....	هل يوجد توتر كهربائي؟

2) ماذا يحدث للخط الضوئي الأفقي لو قمنا بقلب قطبي الربط بين شاشة المشواف والمولد.

II / أضفنا إلى الدارة الأولى محركاً كهربائياً M ومقاومة R بالتسلا فحصلنا على الدارة المعلقة التالية

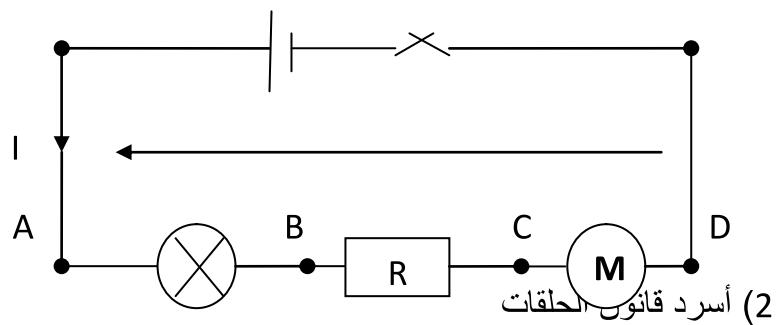(1) ضع في الدارة الكهربائية التوترات التالية :

$U_{AD}$  ;  $U_{CD}$  ;  $U_{BC}$  ;  $U_{AB}$




(3) طبق قانون الحلقات لإيجاد العلاقات بين التوترات في الدارة وضع العلامة (x) أمام الاقتراح الصحيح

	$U_{AB} + U_{BC} + U_{CD} + U_{AD} = 0$
	$U_{AB} + U_{BC} + U_{CD} - U_{AD} = 0$

4) علما وأن  $U_{CD} = 3V$  ;  $U_{BC} = 5V$  ;  $U_{AD} = 10V$  أبحث عن قيمة التوتر بين قطبي المصباح  $U_{AB}$

.....  
.....

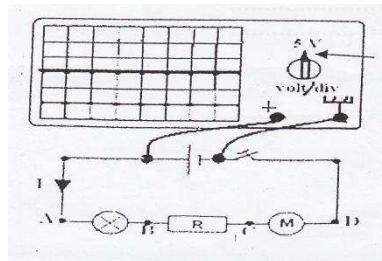5) وضعنا المشواف بين قطبي المولد وعدلنا أزرار ضبطه على البيانات المرسومة بجانب



شاشة

أرسم الخط الأفقي الذي نتحصل عليه  $U_{AD} = 10V$  في شاشة المشواف

**تمرين عدد 3 : (4 نقاط)**

نحل في الماء كمية من مادة نيترات البوتاسيوم  $m=4g$  وتحصل على محلول  $(S_1)$  حجمه  $V=20mL$ .

(1) عين كلا من محلول و المنحل.

(2) احسب قيمة التركيز  $C_1$  للمحلول  $(S_1)$ .

(3) علما أن انحلالية نيترات البوتاسيوم  $S=330 \text{ g.L}^{-1}$  فهل أن محلول  $(S_1)$  مشبعا أم لا؟

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

4) ما هي اقل كتلة من نيترات البوتاسيوم الواجب إضافتها للمحلول  $(S_1)$  حتى نحصل على محلول  $(S_2)$  مشبع.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

5) نظيف للمحلول  $(S_2)$  كمية من الماء حجمها  $V=30mL$  وتحصل على محلول  $(S_3)$ . احسب قيمة التركيز للمحلول  $(S_3)$ .