

الاسم... اللقب..... الرقم.....	اختبار كتابي عدد 2 المادة تربية تكنولوجية	المدرسة الإعدادية 20 مارس المرناقية الأستاذ الهادي العبيدي 2011-2010
العدد 20 / .....	8 أساسي	التاريخ ..... التوقيت 30 دق

### التمرين الأول

- 1- (ضع العلامة X أمام الإجابة المناسبة)  
 لحماية المستعمل من الصدمات الكهربائية نستعمل (2)  
 - صهيرة  
 - سلك أرضي  
 - قاطع ألي  
 - قاطع فارقي

### 2- أربط بما يناسب (1)

\* متقبل

- القاطع الآلي \* مصدر تغذية

\* عنصر تحكم

\* عنصر حماية


### 3- متى يفتح القاطع الآلي الدارة الكهربائية؟ (4)

.....  
 .....

### 4- لماذا تجهز الأجهزة الكهربائية ذات الهياكل المعدنية بسلك أرضي؟ (2)

.....  
 .....

### التمرين الثاني (3)

الرمز	الاسم
	
	قاطع ألي
	قاطع فارقي

### التمرين الثالث(3)

المتقبل	الطاقة التي يتقبلها	الطاقة التي يولدها
		
		
		

### التمرين الرابع(5)

مستعملا أدوات الهندسة أنجز رسما مقننا لدارة كهربائية تتكون من العناصر التالية

