

المستوى : 8 أساسى

**اختبار كتابي عدد 02**

المدرسة الإعدادية الفارابي تطاوين

مدة الانجاز : 30 دقيقة

**تربيـة تـكنـولوجـيـة**

2018 / 2017

القسم 8 أساسى .....

اللقب : .....

الاسم : .....

**المنتج: آلة ثقب صغيرة****التمرين الأول :**

1- ضع علامة تقاطع ( X ) في المكان المناسب :

خطا	صواب	
		محرك آلة الثقب هو متقبل يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية
		لكل متقبل كهربائي خصائص كهربائية خاصة به
		تحول جميع المتقبلات الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية
		يركب جهاز الأومبرمتر بالتسلاسل مع بقية عناصر الدارة

02

03

2 - اتمم الجدول التالي بما يناسب :


الوظيفة	الرمز	اسم المكون الكهربائي
	M	
قياس شدة التيار الكهربائي		زاجرت مطلوف

3 – تأمل الدارة التالية ثم قم بوصل أجهزة القيس الكهربائي المناسبة لقياس :

\* شدة التيار الكهربائي في الدارة

\* فارق الجهد بينقطبي المحرك الكهربائي

\* فارق الجهد بينقطبي المقاوم المتغير

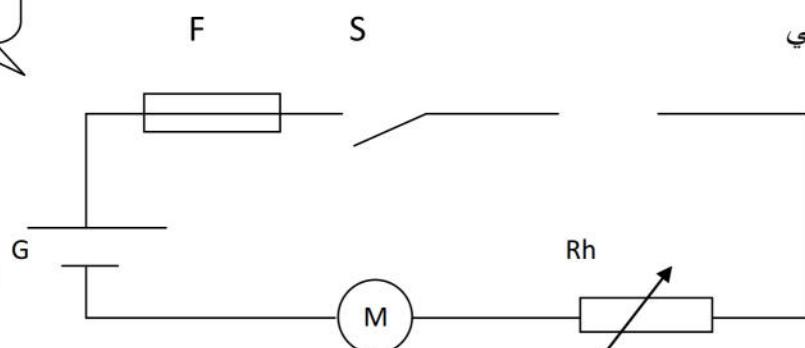

4- أتم الفراغات بما يناسب :

قمنا بتشغيل الدارة السابقة فلاحظنا :

عندما نخفض مقاومة المقاوم المتغير ..... فارق الجهد بينقطبيه و ..... شدة التيار الكهربائي في الدارة.

التمرين الثاني :

1 – أتم الفراغات بما يناسب من العبارات التالية :


المشاهد – الجهة المقابلة – المسقط الرأسي – الإسقاط المتعامد – مكان الرسم – مساقط – القطعة .

في الرسم التقني نعتمد طريقة ..... وذلك بوضع ..... بين ..... فتحصل على ستة ..... ثم نقوم بإسقاط ما نراه في ..... أهمها .....

2 – يمثل الرسم التالي رسم تعريفي لحامل آلة ثقب صغيرة :

ب – أتم المساقط الناقصة مع الترقيم التام :

أ – أتم أسماء المساقط

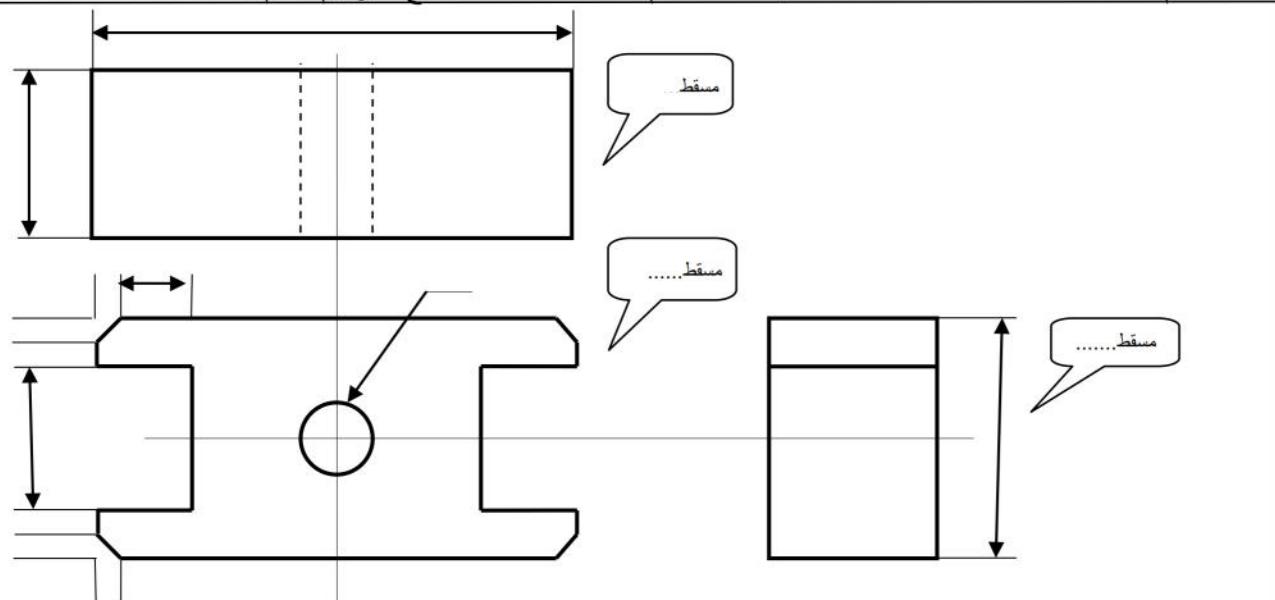

الملحوظات	المادة	الحاملي	العدد	الرقم
سلم : 1/3	آلة ثقب صغيرة			
	الاسم واللقب : ..... Librairie Devoir.TN			

