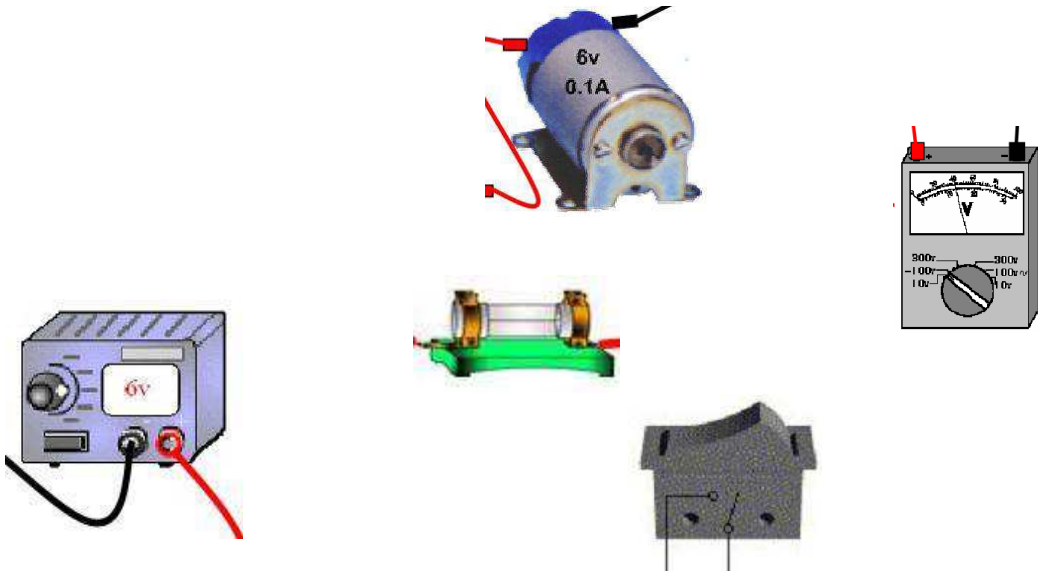


| | | |
|----------------|--|---|
| الاسم... | اختبار كتابي عدد 3 المادة تربية تكنولوجية | مدرسة الإعدادية 20 مارس المرناقية الأستاذ الهادي العبيدي 2011-2010 |
| اللقب الرقم | 8 أساسي | التوقيت 30 دق |
| التاريخ..... | العدد 20 / | |

التمرين الأول

1 - أتمم بما يناسب

- يركب جهاز الامبيرمتر مع مكونات الدارة (1)
- تقدر شدة التيار الكهربائي بوحدة تسمى و نشير إليها بالحرف (1)
- 2- تأمل المكونات التالية ثم
- أ- اربط هذه المكونات للحصول على دارة كهربائية (2)
- ب- ركب جهاز الفولتمتر لقيس جهد المحرك (1)



ج- أحسب جهد المحرك اذا علمت أن (2)

$$C=10V$$

$$L=50$$

$$E=100$$

$$U=$$

1- أذكر أسماء المساقط (3)

.....-2

2- لون المستطيل ABCD على الرسم المنظوري (1)

3- لون المستطيل ABCD في المساقط الثلاثة (6)

