

الاسم:
اللقب:
القسم: 8 أساسى

..... 20

فرض تألفي - 1-
تربيـة تـكنـوـلـوـجـيـة
توقيـت : 60 د
2014/2013


المدرسة الاعدادية
المنار 2

إعداد: ماهر القسمطيني



5

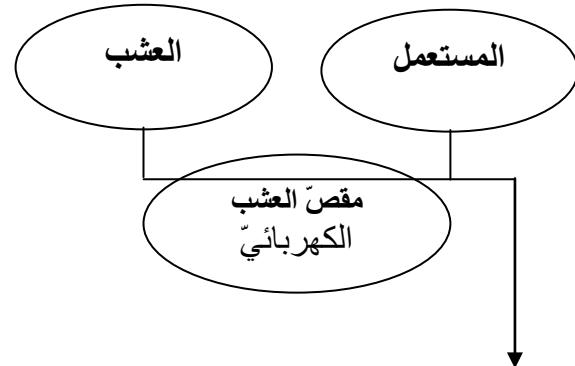التمرين الأول : المنتج هو مقص العشب الكهربائي.




1 - معتمدا على أداة التعبير الوظيفي المعطاة، استنتاج الحاجة
التي من أجلها صنع المنتج : يمكن

2 - أكمل الجدول بما يناسب : أصيغ وأنتم تحديد خاصيات وظائف الخدمات بتعمير الجدول التالي مستعينا بأداة التعبير الوظيفي الموجودة بالصفحة الموالية و كذلك بالمعطيات التالية : * 70 dcm^3 * أحمر و أسود.
 $5^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ * الثمن * $2\text{A} \pm 0.5\text{A}$ * الجهد * $10\text{d} \pm 10\text{d}$ * $50^\circ\text{C} \pm 10^\circ\text{C}$.
 ملاحظة : بقية الفراغات ليست معطاة.

الرمز	الوظيفة	المعيار	مستوى المعيار	الليونة
يمكن	ارتفاع.....	5 سم
يشغل	230V	$\pm 10\text{V}$
.....	الشدّة	$\pm 0.1\text{A}$
يتحمل	500 د
.....	الحرارة
.....	الرطوبة
.....
.....



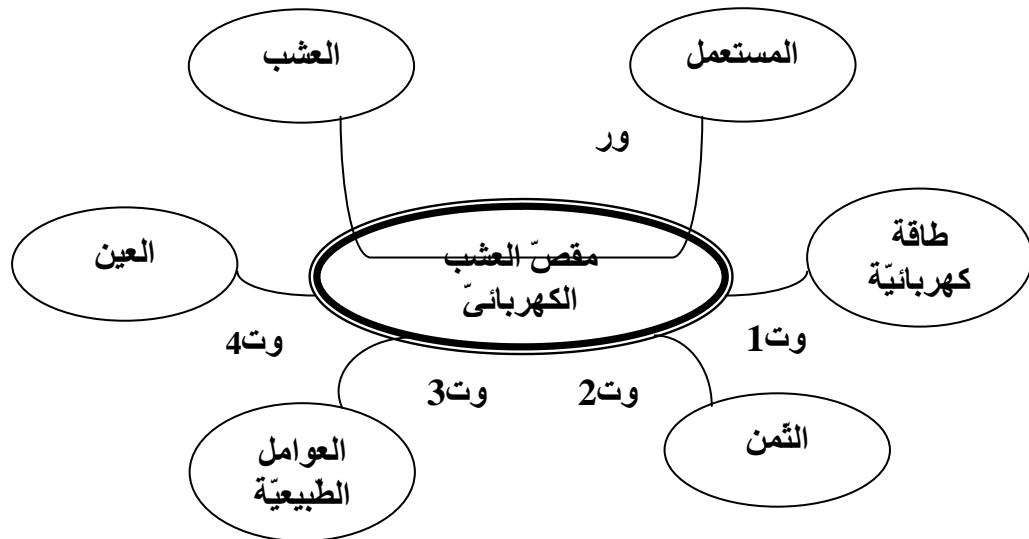

.....
1.75

التمرين الثاني : أكمل الجدول التالي بما يناسب :

تصنيف اللدائن				مصادر المواد البلاستيكية		
المواد	المواد	اللدائن	اللدائن	مصدر	مصدر	مصدر
.....

.....
3

التمرين الثالث :

1- أتمم الجدول بما يناسب :

الوظيفة	الرمز المقنن	المكون
قيس ويركب ب.....	الفولطметр
قيس ويركب ب.....	الأميريتر
يحول إلى طاقة	المحرك (طاقة مستمرة)
يحول إلى طاقة	جرس كهربائي

.....
2


2- أربط بين المكونات بما يلزم من أسلاك للحصول على دارة سليمة تقاد في بها المقادير الفيزيائية الكهربائية بواسطة اجهزة القياس المعطاة :



التمرين الرابع :

بالإعتماد على الرسم
البياني المقترن المعطى :

.....
6


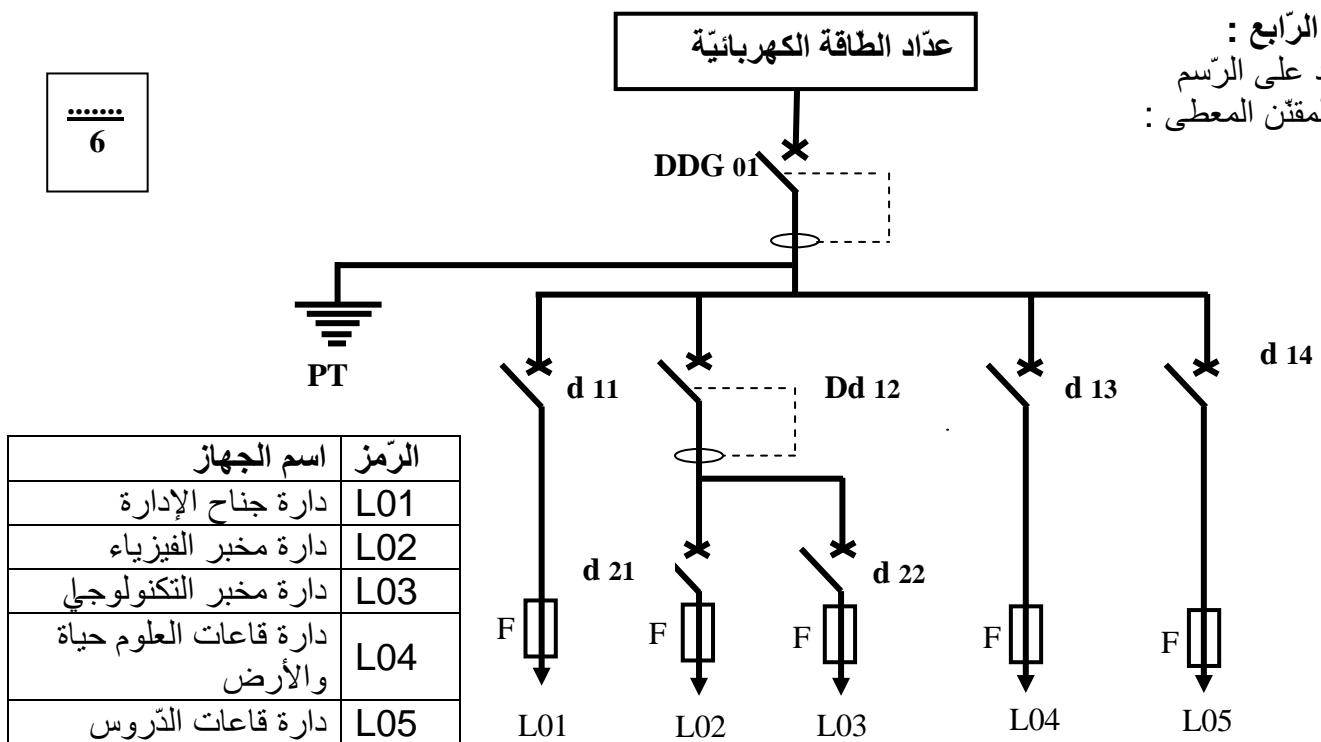


- أكمل تعمير الجدول التالي بتحديد أهم عناصر الحماية الموجودة على الرسم المقترن للخزانة الكهربائية

الوظيفة العامة	اسم الجهاز
.....
.....	DDG01
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....	PT

تمرين رقم 3 : نريد التحكم عن بعد في محرك M سيارة صغيرة (لعبة) ولذلك تم تركيب الدارتين التاليتين.

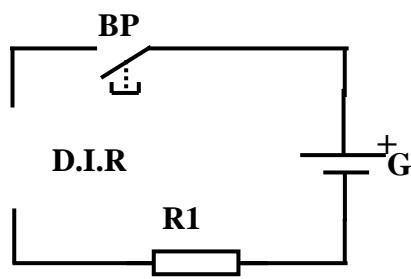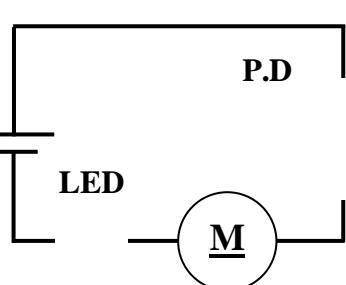1- أحدد دارة الباث في جهاز التحكم عن بعد و دارة المتقبل وأتم رسم رموز الصمامات: D.I.R و P.D و LED.



2 - أكمل بما يناسب من الكلمات :
عند الضغط على الزر BP يشع الصمام
في دارة
فيؤثر في الصمام
و عندها يسمح بمرور
في دارة
فيضي الصمام
كما يشتغل
و يثير عجلات
السيارة.

.....
2.25

