

الاسم و اللقب: القسم: العدد الرتبى:

20

التمرين رقم 1: (9 نقاط)

(1) أجب بنعم أو لا مع تصحيح الخطأ؟

(.....)

☞ كل تيار كهربائي متناوب هو تيار متغير.

(.....)

☞ يمكن أن نستعمل المشواف لقياس تيار كهربائي أو توتر كهربائي.

(.....)

☞ القيمة الفعالة للتوتر المتناوب الجيبى تقاس بواسطة الأمبير متر.

(.....)


☞ يستعمل العمود الجاف لتغذية الدارة المغلقة بتيار كهربائي متغير.

(2) قام فريق من التلاميذ بإنجاز الدارة الكهربائية التالية ليبيروا أن التيار الكهربائي يسري في

الاتجاهين:

أ- هل هذا التركيب صحيح؟ ماذا نلاحظ عند غلق الدارة في هذه الحالة؟

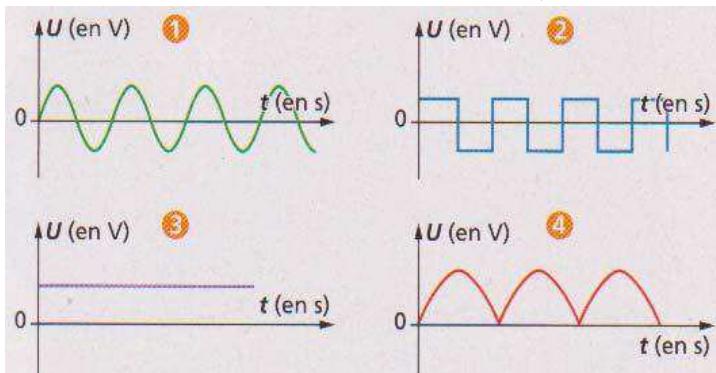ب- ما الذي يجب تغييره حتى يتمكن التلاميذ من ملاحظة أن التيار يسري في الاتجاهين؟ دعم إجابتك برسم بياني جديد للدارة.



(3) لدينا التوترات الكهربائية المبينة في الشكل المولى :

أ- تبين التوترات المتناوبة؟

ب- تبين التوترات الدورية؟

دعم إجابتك على الرسوم البيانية.

التمرين رقم 2: (11 نقطة)


1) عرف التيار الكهربائي المتغير ؟

.....

2) عرف التوتر الكهربائي المتناوب ؟

.....

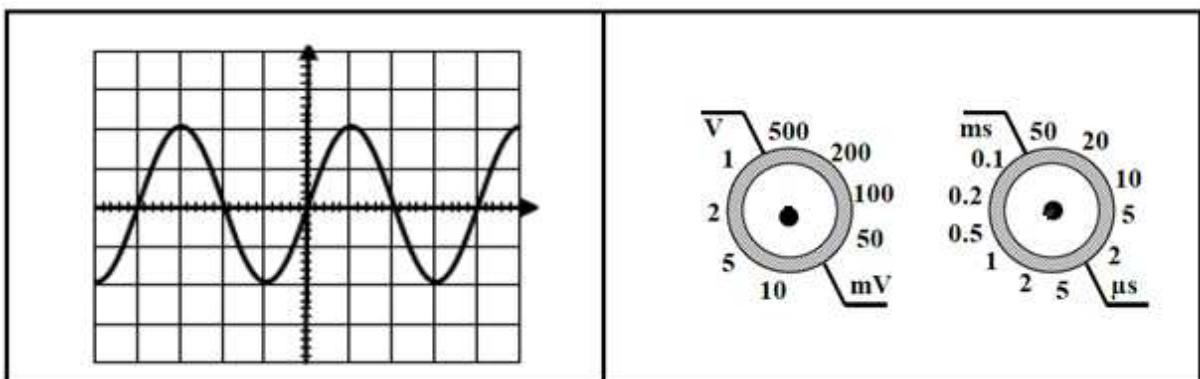3) لإظهار تطور التوتر الكهربائي بمدورة زمان قام التلاميذ بوصل مشواف بين قطبي المولد ، وبعد التعديلات الضرورية للمسح والحساسية العمودية تحصلوا على الرسم البياني أسفله :



أ- ما هي خصائص هذا التوتر الكهربائي ؟

.....

ب- ما هو نوع المولد الذي يوفر هذا التوتر الكهربائي ؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ج- إستنتج قيمة التردد N .

.....

.....

.....

.....

.....

.....

د- أحسب القيمة القصوى للتوتر U_{max} . أرسم سهما على الرسم البياني يُبين

هـ - إستنتاج القيمة الفعالة للتوتر بين قطبي المولد ؟ علما أن $\sqrt{2} = 1,41$.

ما هو الجهاز الذي يجب إستعماله لقياس هذه القيمة مباشرة ؟ كيف يقع تركيبه في الدارة ؟