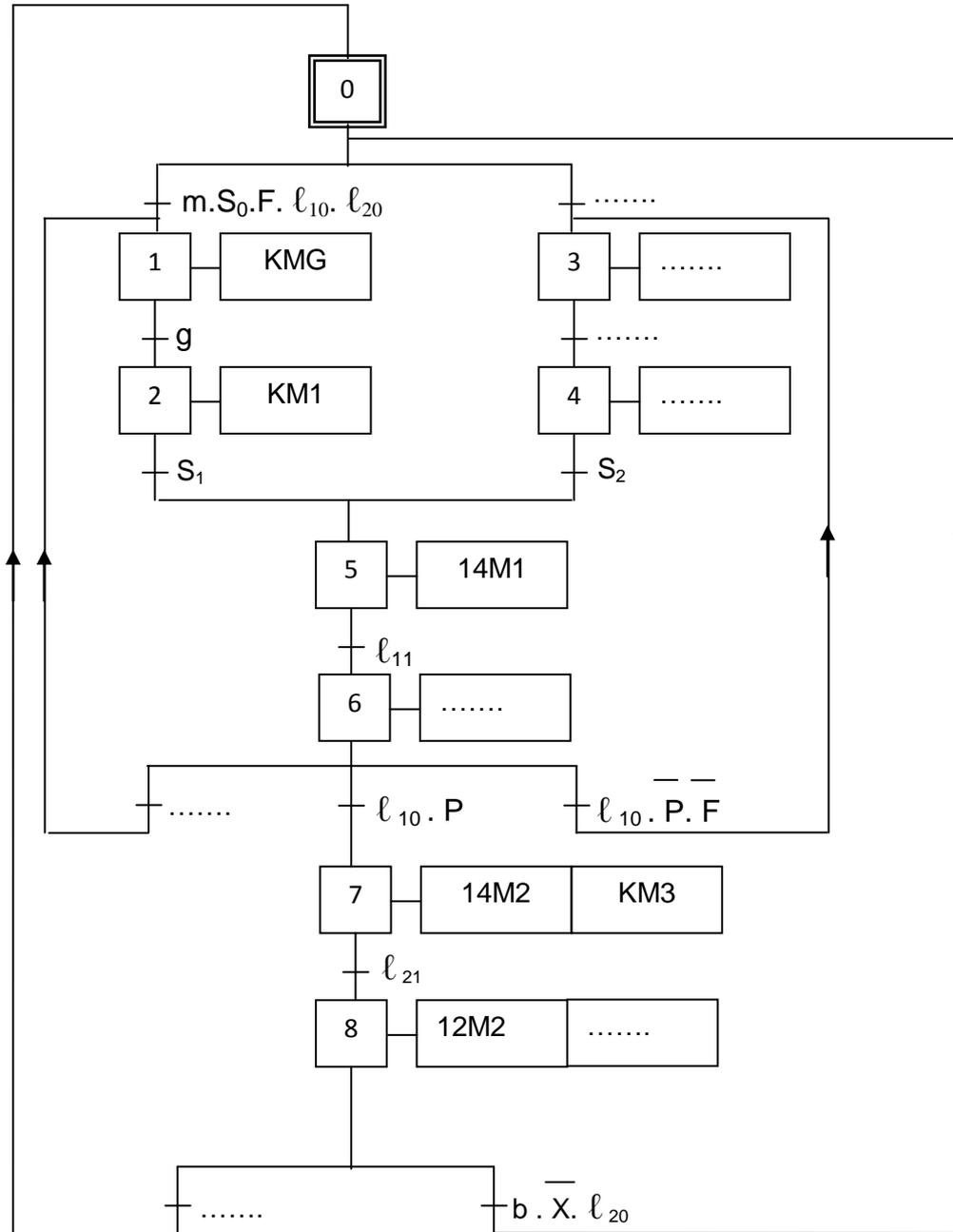


B-PARTIE GENIE ELECTRIQUE

1- Etude de la commande du système

1-1- En se référant au dossier technique, compléter le GRAFCET d'un point de vue de la partie commande.



1-2- Compléter le tableau suivant

Etape	Equation d'activation	Equation de désactivation
1
5
6

2- Etude du module de contrôle

2-1-En se référant au dossier technique page 4/6 fig 4, compléter le tableau suivant avec précision

Circuit	Référence	Nom
U2
U4 : A
U3 : B

2-2-Exprimer l'équation logique de la variable W_0 en fonction des sorties S_2, S_3, S_4 et C_4 du circuit U1

$W_0 =$

2-3- Compléter le tableau suivant

NB : Les deux nombres N_1 et N_2 sont divisés chacun en deux quartés :

$$N_1 = (A_2 A_1)_{BCD}$$

$$N_2 = (B_2 B_1)_{BCD}$$

		Circuit U1	W_0	Circuit U2
		C_4		$(B_4 B_3 B_2 B_1)_2$
Cas 1	$(A_1 + B_1) \leq (1001)$
Cas 2	$(1001) < (A_1 + B_1) \leq (1111)$
Cas 3	$(1111) < (A_1 + B_1) \leq (10010)$

2-4-Donner la valeur maximale du mot binaire $(F_3 F_2 F_1 F_0)$ à la sortie du circuit U2

$(F_3 F_2 F_1 F_0)_{MAX} =$

2-5- Compléter le tableau suivant et déduire la valeur numérique, exprimé en BCD, du nombre N dans le cas suivant :

$$N_1 = (01100101)_{BCD} \quad ; \quad N_2 = (10010111)_{BCD}$$

Circuit U1		W_0	Circuit U2		Circuit U5		W_1	Circuit U6	
$S_4 S_3 S_2 S_1$	C_4		$S_4 S_3 S_2 S_1$	C_4	$S_4 S_3 S_2 S_1$	C_4		$S_4 S_3 S_2 S_1$	C_4
.....

$$N = (F_7 F_6 F_5 F_4 F_3 F_2 F_1 F_0)_{BCD} = (.....)_{BCD}$$


2-6-Conclure sur la fonction réalisée par le module de contrôle représenté à la figure 4

.....



3-On désire remplacer les fonctions **FC1** et **FC2** (voir dossier technique page 4/6 Fig 4) par des circuits comparateurs intégrés 7485 en conservant le même fonctionnement du module de contrôle.

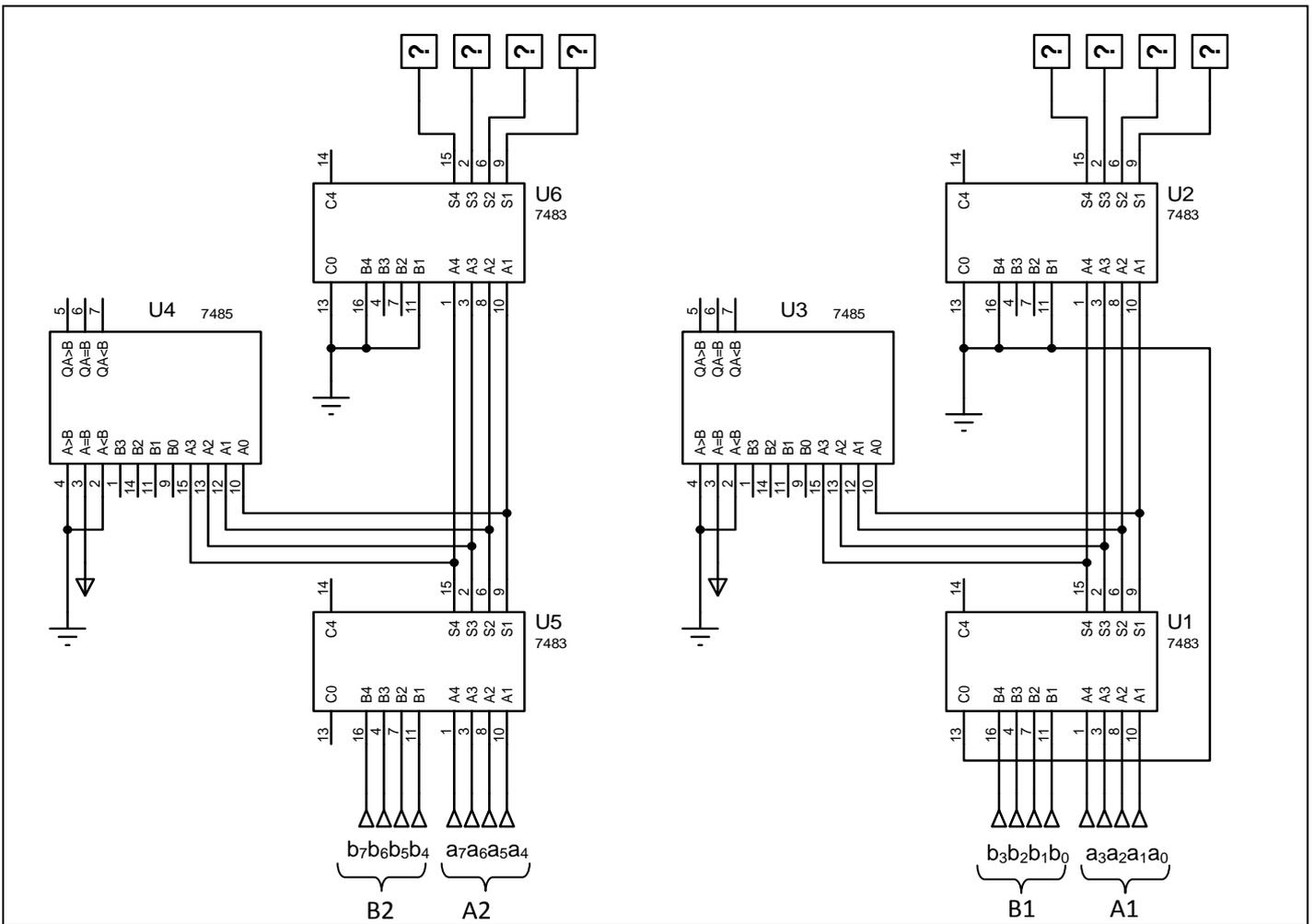Compléter le schéma du montage correspondant



3-Etude du sélecteur S

3-1-En se référant au dossier technique (dossier technique page 3/6 figure 2), compléter la table de vérité suivante et déduire l'équation logique simplifiée de la sortie ST.

L ₂	L ₁	F	ST
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1
1	0	0
1	0	1
1	1	0
1	1	1

F	L ₂			
	L ₁ 00	L ₁ 01	L ₁ 11	L ₁ 10
0				
1				

ST=.....

